

**УДК 004.3:621.382  
ББК 32.973.26-04+32.844  
A19**

**Рецензент:** доктор технических наук, профессор филиала МЭИ  
в г. Смоленске Борисов В. В.

**Авторченков О. Е.**

A19 Схемотехника: аппаратура и программы. – М.: ДМК Пресс,  
2018. – 588 с.

**ISBN 978-5-97060-585-1**

Данное пособие предназначено для первоначального ознакомления с элементной базой и функциональными типовыми узлами микропроцессорных систем. В нем описываются ключевые и логические элементы, комбинационные устройства, триггеры, регистры, счетчики, микросхемы памяти. Большое внимание удалено усилителям и аналого-цифровым устройствам, без которых не может обойтись процессор при общении с внешними датчиками.

Главной особенностью пособия, ориентированного на самостоятельное усвоение материала, является попытка совместить изучение схемотехнической аппаратуры с практическими приемами подключения ее к однокристальной вычислительной машине (ОВМ), являющейся ядром современных систем обработки данных. В ряде случаев приведены программы, программно реализующие схемотехнические функции и позволяющие исключить или упростить внешнюю аппаратуру.

Рассмотрены не только принципы действия типовых устройств, но и приведены конкретные примеры их реализации и практического использования, что позволяет рекомендовать данное пособие для курсового проектирования, особенно, если оно осуществляется одновременно с чтением лекций.

Несмотря на то, что пособие предназначено в первую очередь для первоначального ознакомления с основами схемотехники, некоторые материалы могут представлять интерес и для подготовленных читателей.

УДК 004.3:621.382  
ББК 32.973.26-04+32.844

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ISBN 978-5-97060-585-1

© Авторченков О. Е., 2012  
© Оформление, издание, ДМК Пресс, 2018

# Оглавление

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Введение.....</b>   | <b>24</b> |
| <hr/>  |           |
| <b>ГЛАВА 1. Ключевые схемы.....</b>                                  | <b>27</b> |
| <b>§1.1. Базовая ключевая схема .....</b>                            | <b>27</b> |
| 1.1.1. Схема с идеальным ключом.....                                 | 27        |
| 1.1.2. Временная диаграмма выходного напряжения .....                | 28        |
| 1.1.3. Ограничение величины внешнего резистора снизу.....            | 28        |
| 1.1.4. Влияние сопротивления нагрузки .....                          | 29        |
| 1.1.5. Мощность, выделяемая на ключе.....                            | 29        |
| 1.1.6. Реальный ключ .....   | 30        |
| <b>§1.2. Влияние емкостей на форму импульсов .....</b>               | <b>31</b> |
| 1.2.1. Влияние емкости нагрузки .....                                | 31        |
| 1.2.2. Интегрирующая цепочка .....                                   | 32        |
| 1.2.3. Дифференцирующая цепочка .....                                | 32        |
| <b>§1.3. Свойства полупроводникового диода.....</b>                  | <b>34</b> |
| 1.3.1. Вольтамперная характеристика .....                            | 34        |
| 1.3.2. Эквивалентная схема проводящего диода .....                   | 35        |
| 1.3.3. Эквивалентная схема непроводящего диода.....                  | 36        |
| <b>§1.4. Диодные логические элементы .....</b>                       | <b>37</b> |
| 1.4.1. Схема диодного ключа .....                                    | 37        |
| 1.4.2. Диодный логический элемент «И» (AND) .....                    | 38        |
| 1.4.3. Диодный логический элемент «ИЛИ» (OR) .....                   | 39        |
| 1.4.4. «Монтажное ИЛИ» .....   | 40        |
| <b>§1.5. Диодные ограничители уровня сигнала .....</b>               | <b>41</b> |
| 1.5.1. Ограничитель отрицательного сигнала.....                      | 41        |
| 1.5.2. Параллельный ограничитель отрицательной полярности .....      | 42        |
| 1.5.3. Ограничитель положительного напряжения сверху .....           | 42        |
| 1.5.4. Двусторонний ограничитель на стабилитроне .....               | 43        |
| <b>§1.6. Свойства биполярного транзистора в ключевом режиме ....</b> | <b>44</b> |
| 1.6.1. Режимы работы биполярного транзистора.....                    | 44        |
| 1.6.2. Токи транзистора в режиме глубокой отсечки .....              | 46        |
| 1.6.3. Токи транзистора в режиме с оборванной базой.....             | 47        |
| 1.6.4. Токи транзистора в режиме «заземленной» базы .....            | 47        |
| 1.6.5. Схемы замещения непроводящего транзистора.....                | 48        |
| 1.6.6. Токовое условие насыщения биполярного транзистора .....       | 49        |
| 1.6.7. Схема замещения проводящего транзистора .....                 | 50        |
| <b>§1.7. Ключ на биполярном транзисторе.....</b>                     | <b>51</b> |
| 1.7.1. Схема и работа ключа .....                                    | 51        |
| 1.7.2. Условие работоспособности ключа в режиме отсечки.....         | 52        |

|   |           |
|---|-----------|
| 1.7.3. Условие работоспособности ключа в режиме насыщения.....                                | 54        |
| 1.7.4. Упрощенный порядок расчета ключа.....  | 55        |
| <b>§1.8. Переходный процесс при включении биполярного транзистора .....</b>                   | <b>55</b> |
| 1.8.1. Метод заряда.....  | 55        |
| 1.8.2. Процесс включения транзистора.....   | 56        |
| 1.8.3. Нахождение времени включения .....   | 57        |
| 1.8.4. Режим сильного отпирающего сигнала .....   | 58        |
| 1.8.5. Режим слабого отпирающего сигнала .....  | 59        |
| <b>§1.9. Переходный процесс при выключении биполярного транзистора .....</b>                  | <b>59</b> |
| 1.9.1. Временные диаграммы.....   | 59        |
| 1.9.2. Нахождение времени выключения.....   | 60        |
| 1.9.3. Режим сильного запирающего сигнала .....   | 61        |
| 1.9.4. Режим слабого запирающего сигнала .....  | 61        |
| 1.9.5. Учет заряда в области коллектора.....  | 62        |
| <b>§1.10. Повышение быстродействия ключа на биполярном транзисторе .....</b>                  | <b>62</b> |
| 1.10.1. Оптимальная форма базового тока .....   | 62        |
| 1.10.2. Ключ с ускоряющим конденсатором .....   | 63        |
| 1.10.3. Выбор емкости ускоряющего конденсатора.....   | 64        |
| 1.10.4. Экспериментальная оценка правильности выбора $C_y$ .....                              | 66        |
| 1.10.5. Ключ с нелинейной обратной связью (ОС) .....  | 66        |
| 1.10.6. Преимущества и недостатки ключа с нелинейной ОС.....                                  | 68        |
| <hr/> <b>ГЛАВА 2. Интегральные логические элементы .....</b>                                  | <b>69</b> |
| <b>§2.1. Разновидности логических интегральных элементов на биполярных транзисторах .....</b> | <b>69</b> |
| 2.1.1. Резистивно-транзисторная логика (РТЛ) .....  | 69        |
| 2.1.2. Диодно-транзисторная логика (ДТЛ) .....  | 70        |
| 2.1.3. ДТЛ элемент с одним источником питания .....   | 71        |
| 2.1.4. Многоэмиттерный транзистор .....   | 72        |
| <b>§2.2. Структура ТТЛ элемента.....</b>  | <b>73</b> |
| 2.2.1. Иллюстративная схема ТТЛ элемента .....  | 73        |
| 2.2.2. Двухтранзисторный выходной каскад.....   | 73        |
| 2.2.3. «Сквозной» ток двухтранзисторного выходного каскада.....                               | 74        |
| 2.2.4. Программное управление двухтранзисторным каскадом .....                                | 76        |
| <b>§2.3. Базовая схема ТТЛ элемента.....</b>  | <b>76</b> |
| 2.3.1. Функциональная схема.....  | 76        |
| 2.3.2. «Фазоразделитель» .....  | 76        |
| 2.3.3. Базовая схема ТТЛ элемента .....   | 77        |
| 2.3.4. Работа ТТЛ элемента .....  | 78        |

---

|  |            |
|--|------------|
| 2.3.5. Работа ТТЛ элементов на общую информационную линию.....                     | 79         |
| 2.3.6. ТТЛ элемент с открытым коллектором .....                                    | 80         |
| 2.3.7. ТТЛ элемент с третьим состоянием .....                                      | 81         |
| <b>§2.4. Параметры и характеристики ТТЛ элемента.....</b>                          | <b>82</b>  |
| 2.4.1. Основные параметры .....  | 82         |
| 2.4.2. Входная характеристика .....  | 82         |
| 2.4.3. Определение входных токов ТТЛ элемента .....                                | 83         |
| 2.4.4. Определение порогового напряжения.....                                      | 84         |
| 2.4.5. Передаточная характеристика .....   | 85         |
| 2.4.6. Особенности выходных (нагрузочных) характеристик .....                      | 85         |
| 2.4.7. Единичная нагрузочная характеристика .....                                  | 86         |
| 2.4.8. Нулевая нагрузочная характеристика .....                                    | 87         |
| 2.4.9. Временные параметры.....  | 87         |
| <b>§2.5. Нормализация входного сигнала для ТТЛ элемента .....</b>                  | <b>89</b>  |
| 2.5.1. Двухключевая схема .....  | 89         |
| 2.5.2. Схема с одним верхним ключом .....  | 89         |
| 2.5.3 Схема с верхним ключом и резистором .....                                    | 90         |
| 2.5.4. Схема с нижним ключом и резистором .....                                    | 90         |
| 2.5.5. Преобразователь двуполярного напряжения в ТТЛ уровень .....                 | 91         |
| 2.5.6. Стабилитронный ограничитель двуполярного сигнала.....                       | 92         |
| <b>§2.6. Ключи на полевых транзисторах .....</b>                                   | <b>93</b>  |
| 2.6.1. Общие сведения о МОП транзисторах .....                                     | 93         |
| 2.6.2. Ключ на полевом транзисторе .....   | 94         |
| 2.6.3. Схемы замещения полевого транзистора .....                                  | 95         |
| 2.6.4. Ключ на полевом транзисторе с транзисторной нагрузкой .....                 | 97         |
| 2.6.5. Ключ на разнотипных МОП транзисторах .....                                  | 97         |
| 2.6.6. Быстродействие ключей на полевых транзисторах .....                         | 98         |
| <b>§2.7. Логика на полевых транзисторах .....</b>                                  | <b>99</b>  |
| 2.7.1. Общие сведения .....  | 99         |
| 2.7.2. МОПТЛ элементы на однородных транзисторах .....                             | 100        |
| 2.7.3. Базовая схема кМОПТЛ элемента «И-НЕ» .....                                  | 101        |
| 2.7.4. Характеристики кМОПТЛ элемента .....  | 102        |
| <b>ГЛАВА 3. Подключение нагрузки к выходу микросхем.....</b>                       | <b>104</b> |
| <b>§3.1. Подключение нагрузки без преобразования уровня сигнала ...</b>            | <b>104</b> |
| 3.1.1. Нагрузка в виде входов логических элементов .....                           | 104        |
| 3.1.2. Нагрузка в виде светодиода.....   | 105        |
| 3.1.3. Параллельная работа элементов .....   | 106        |
| <b>§3.2. Однокаскадные ключи для преобразования уровня выходного сигнала .....</b> | <b>107</b> |
| 3.2.1. Использование элемента с открытым электродом.....                           | 107        |
| 3.2.2. Внешний ключ на $n-p-n$ транзисторе .....                                   | 107        |
| 3.2.3. Внешний ключ без источника смещения .....                                   | 108        |

|   |            |
|---|------------|
| 3.2.4. Внешний ключ на $p-n-p$ транзисторе .....  | 109        |
| <b>§3.3. Двухкаскадные ключевые усилители .....</b>   | <b>109</b> |
| 3.3.1. Ключ на составном транзисторе .....  | 110        |
| 3.3.2. Устранение недостатков составного транзистора .....                                      | 111        |
| 3.3.3. Двухкаскадный ключ .....   | 111        |
| 3.3.4. Защита мощных выходных транзисторов .....  | 112        |
| 3.3.5. Ключ с двуполярным выходным напряжением .....  | 113        |
| 3.3.6. Микросхемы с наборами мощных ключей .....  | 114        |
| <b>§3.4. Ключи на мощных полевых транзисторах .....</b>   | <b>115</b> |
| 3.4.1. Ключ на полевом транзисторе с низковольтным управлением .....                            | 115        |
| 3.4.2. Ключ на полевом транзисторе с преобразованием<br>управляющего уровня .....               | 116        |
| 3.4.3. Биполярный транзистор с изолированным затвором .....                                     | 117        |
| <hr/> <b>ГЛАВА 4. Ключевые устройства с гальваническим разделением<br/>входа и выхода .....</b> | <b>118</b> |
| <b>§4.1. Ключевые устройства с оптической связью .....</b>                                      | <b>118</b> |
| 4.1.1. Транзисторный оптрон .....   | 118        |
| 4.1.2. Коэффициент передачи тока оптрана .....  | 120        |
| 4.1.3. Параметры транзисторного оптрана .....   | 120        |
| 4.1.4. Оптронный преобразователь тока в ТТЛ сигнал .....  | 121        |
| <b>§4.2. Оптически управляемый тиристорный ключ .....</b>                                       | <b>123</b> |
| 4.2.1. Основные свойства тиристора .....  | 123        |
| 4.2.2. Недостатки тиристора .....   | 124        |
| 4.2.3. Оптически управляемый тиристорный ключ .....   | 124        |
| 4.2.4. Особенности релейного режима .....   | 125        |
| 4.2.5. Фазоимпульсное управление тиристором .....   | 126        |
| 4.2.6. Управление мощностью за счет пропуска полупериодов .....                                 | 127        |
| <b>§4.3. Особенности электромагнитных цепей .....</b>   | <b>127</b> |
| 4.3.1 Основные магнитные параметры .....  | 128        |
| 4.3.2 Закон полного тока .....  | 129        |
| 4.3.3. Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) .....                                    | 130        |
| 4.3.4. Магнитные материалы .....  | 130        |
| <b>§4.4. Уравнения импульсного трансформатора .....</b>   | <b>131</b> |
| 4.4.1. Общие сведения .....   | 131        |
| 4.4.2. Интегральное уравнение импульсного трансформатора .....                                  | 132        |
| 4.4.3. Оценка вторичного напряжения .....   | 133        |
| 4.4.4. Оценка токов трансформатора .....  | 133        |
| 4.4.5. Временные диаграммы .....  | 134        |
| <b>§4.5. Режимы работы импульсного трансформатора .....</b>                                     | <b>134</b> |
| 4.5.1. Воздействие на сердечник однополярных импульсов .....                                    | 134        |
| 4.5.2. Введение немагнитного зазора .....   | 136        |
| 4.5.3. Действие импульса большой длительности .....   | 136        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>§4.6. Искажения, вносимые трансформатором .....</b>             | <b>137</b> |
| 4.6.1. Эквивалентная схема трансформатора .....                    | 137        |
| 4.6.2. Формирование вершины импульса .....                         | 138        |
| 4.6.3. Разрыв индуктивной цепи .....                               | 140        |
| 4.6.5. Колебания при разрыве индуктивной цепи.....                 | 141        |
| 4.6.6. Экспериментальная оценка параметров трансформатора.....     | 142        |
| 4.6.7. Формирование фронта выходного сигнала .....                 | 142        |
| <b>§4.7. Ключ с импульсным трансформатором .....</b>               | <b>143</b> |
| 4.7.1. Схема .....   | 143        |
| 4.7.2. Процесс формирования импульса .....                         | 144        |
| 4.7.3. Процесс формирования выброса.....                           | 145        |
| 4.7.4. Параметры выброса.....                                      | 145        |
| 4.7.5. Оценка числа витков трансформатора .....                    | 146        |
| 4.7.6. Расчет сопротивлений ключа.....                             | 147        |
| <hr/> <b>ГЛАВА 5. Основы схемотехники ИОУ .....</b>                | <b>148</b> |
| <b>§5.1. Обратная связь в усилителях.....</b>                      | <b>148</b> |
| 5.1.1. Общие сведения об усилителях .....                          | 148        |
| 5.1.2. Разновидности обратной связи.....                           | 150        |
| 5.1.3. Коэффициент усиления усилителя с ПОС.....                   | 151        |
| 5.1.4. Коэффициент усиления усилителя с ООС.....                   | 152        |
| 5.1.5. Общие свойства отрицательной ОС.....                        | 153        |
| 5.1.6. Самовозбуждение усилителя.....                              | 154        |
| 5.1.7. Методы срыва генерации .....                                | 154        |
| 5.1.8. Основные требования к усилительным каскадам .....           | 155        |
| <b>§5.2. Параметры усилительного каскада .....</b>                 | <b>156</b> |
| 5.2.1. Схемы включения транзисторов .....                          | 156        |
| 5.2.2. Эквивалентная схема усилительного каскада с ОЭ .....        | 156        |
| 5.2.3. Входное сопротивление схемы с ОЭ.....                       | 157        |
| 5.2.4. Коэффициент усиления напряжения для схемы с ОЭ .....        | 158        |
| 5.2.5. Выходное сопротивление схемы с ОЭ.....                      | 158        |
| 5.2.6. Схема и входное сопротивление эмиттерного повторителя ..... | 159        |
| 5.2.7. Коэффициент усиления ЭП по напряжению.....                  | 160        |
| 5.2.8. Выходное сопротивление ЭП .....                             | 160        |
| <b>§5.3. Простейшие УПТ .....</b>                                  | <b>161</b> |
| 5.3.1. УПТ на одном транзисторе.....                               | 161        |
| 5.3.2. Дрейф нулевого уровня УПТ .....                             | 162        |
| 5.3.3. Усилительный каскад с термокомпенсацией.....                | 163        |
| 5.3.4. Дифференциальный каскад.....                                | 164        |
| <b>§5.4. Структура и параметры ИОУ.....</b>                        | <b>165</b> |
| 5.4.1. Описание иллюстративной схемы ИОУ .....                     | 165        |
| 5.4.2. Условное графическое обозначение (УГО) .....                | 166        |
| 5.4.3. Параметры входной цепи .....                                | 168        |

|  |            |
|--|------------|
| 5.4.4. Параметры выходной цепи .....                                 | 169        |
| 5.4.5. Передаточные параметры.....                                   | 169        |
| 5.4.6. Частотные и временные параметры.....                          | 170        |
| 5.4.7. Типы ИОУ .....  | 170        |
| <b>§5.5. Неинвертирующий УПТ на основе ИОУ .....</b>                 | <b>171</b> |
| 5.5.1. Схема .....   | 171        |
| 5.5.2. Коэффициент усиления .....                                    | 172        |
| 5.5.3. Входное сопротивление .....                                   | 173        |
| 5.5.4. Главные особенности неинвертирующего УПТ .....                | 173        |
| 5.5.5. Порядок расчета .....   | 174        |
| 5.5.6. Числовой пример расчета .....                                 | 174        |
| <b>§5.6. Инвертирующий УПТ на основе ИОУ .....</b>                   | <b>175</b> |
| 5.6.1. Схема .....   | 175        |
| 5.6.2. Коэффициент усиления .....                                    | 176        |
| 5.6.3. Входное сопротивление .....                                   | 177        |
| 5.6.4. Зависимость коэффициента $\beta$ от сопротивления $R_y$ ..... | 177        |
| 5.6.5. Главные особенности инвертирующего УПТ .....                  | 178        |
| 5.6.6. Порядок расчета .....   | 179        |
| 5.6.7. Числовой пример расчета .....                                 | 179        |
| <b>§5.7. Погрешности УПТ .....</b>                                   | <b>180</b> |
| 5.7.1. Общие сведения.....   | 180        |
| 5.7.2. Потенциальная аддитивная составляющая .....                   | 181        |
| 5.7.3. Токовая аддитивная составляющая .....                         | 182        |
| 5.7.4. Оценка общей аддитивной погрешности.....                      | 183        |
| 5.7.5. Мультиплектическая погрешность .....                          | 184        |
| <hr/> <b>ГЛАВА 6. Примеры использования УПТ на ИОУ .....</b>         | <b>186</b> |
| <b>§6.1. Использование инвертирующего УПТ .....</b>                  | <b>186</b> |
| 6.1.1. Инвертирующий сумматор напряжений .....                       | 186        |
| 6.1.2. Интегратор .....  | 187        |
| 6.1.3. Преобразователь тока в напряжение.....                        | 188        |
| 6.1.4. Устранение неинформативного нулевого уровня.....              | 190        |
| <b>§6.2. Использование неинвертирующего УПТ .....</b>                | <b>191</b> |
| 6.2.1. Повторитель напряжения .....                                  | 191        |
| 6.2.2. Неинвертирующий сумматор напряжений .....                     | 192        |
| 6.2.3. Усилитель с программируемым усилением .....                   | 192        |
| <b>§6.3. Дифференциальные УПТ с обратной связью.....</b>             | <b>193</b> |
| 6.3.1. Усилитель разности однополярных напряжений .....              | 193        |
| 6.3.2. Усилитель разности с повышенным входным сопротивлением....    | 195        |
| 6.3.3. Усилитель разности с повышенным коэффициентом усиления ..     | 195        |
| 6.3.4. Измерительный усилитель разности .....                        | 196        |
| <b>§6.4. Усилитель с мощным выходным каскадом .....</b>              | <b>197</b> |
| 6.4.1. Общие сведения.....   | 197        |

---

|   |            |
|---|------------|
| 6.4.2. Эмиттерный повторитель класса А .....  | 198        |
| 6.4.3. Двухтактный эмиттерный повторитель класса В.....                                 | 199        |
| 6.4.3. Достоинства и недостатки каскада класса В .....                                  | 199        |
| 6.4.4. Усилитель с мощным выходным каскадом .....                                       | 200        |
| 6.4.6. Выбор типа транзисторов выходного каскада .....                                  | 201        |
| 6.4.7. Усилительный каскад класса D.....  | 202        |
| <b>§6.5. Усилители переменного напряжения.....</b>                                      | <b>203</b> |
| 6.5.1. Расчет разделительного конденсатора .....  | 203        |
| 6.5.2. Инвертирующий УНЧ .....  | 204        |
| 6.5.3. Влияние нулевого уровня УПТ .....  | 204        |
| 6.5.4. Порядок расчета инвертирующего УНЧ .....   | 205        |
| 6.5.5. Неинвертирующий УНЧ.....   | 205        |
| 6.5.6. Неинвертирующий УНЧ с раздельной ООС по переменному<br>и постоянному токам ..... | 207        |
| 6.5.6. Неинвертирующий УНЧ с повышенным входным<br>сопротивлением.....                  | 208        |
| <b>§6.6. Однополярное питание усилителей .....</b>                                      | <b>209</b> |
| 6.6.1. Смещение информационной составляющей.....  | 209        |
| 6.6.2. Учет смещения сигнала при обработке .....  | 210        |
| 6.6.3. Инвертирующий УНЧ с однополярным питанием .....                                  | 211        |
| 6.6.4. Параметры ИОУ при однополярном питании.....                                      | 212        |
| 6.6.5. Получение отрицательного напряжения из импульсов .....                           | 214        |
| <b>§6.7. Генератор синусоидальных колебаний .....</b>                                   | <b>215</b> |
| 6.7.1. Общие сведения.....  | 215        |
| 6.7.2. Условия возникновения генерации в усилительной схеме .....                       | 216        |
| 6.7.3. Схема генератора Вина .....  | 216        |
| 6.7.4. Коэффициент передачи звена обратной связи .....                                  | 217        |
| 6.7.5. Нахождение частоты генерации .....   | 217        |
| 6.7.6. Нахождение требуемого коэффициента усиления .....                                | 218        |
| <b>§6.8. Кварцевые генераторы .....</b>   | <b>218</b> |
| 6.8.1. Свойства кварцевого резонатора.....  | 219        |
| 6.8.2. Кварцевый генератор на неинвертирующем усилителе.....                            | 220        |
| 6.8.3. Кварцевый генератор на инвертирующем усилителе .....                             | 222        |
| <b>ГЛАВА 7. Внутренние ресурсы ОВМ семейства x51.....</b>                               | <b>224</b> |
| <b>§7.1. Общее описание ОВМ x51 .....</b>   | <b>224</b> |
| 7.1.1. Внутренняя структура ОВМ.....  | 224        |
| 7.1.2. Процессорное ядро .....  | 224        |
| 7.1.3. Внутренняя периферия.....  | 225        |
| 7.1.4. Условное графическое обозначение .....   | 226        |
| 7.1.5. Служебные выводы общего назначения .....   | 227        |
| 7.1.6. Выводы для обслуживания внешней памяти.....                                      | 229        |
| 7.1.7. Альтернативные функции порта Р3 .....  | 230        |

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>§7.2. Особенности выходных цепей портов .....</b>                 | <b>230</b> |
| 7.2.1. Выходные цепи порта Р0.....                                   | 230        |
| 7.2.2. Выходные цепи портов Р1, Р2, Р3.....                          | 231        |
| 7.2.3. Особенности маловыводного варианта х51 .....                  | 232        |
| 7.2.4. Подключение нагрузки к выводу порта .....                     | 233        |
| 7.2.5. Внешний ключ на $n\text{-}p\text{-}n$ транзисторе .....       | 235        |
| 7.2.6. Внешний ключ на $p\text{-}n\text{-}p$ транзисторе .....       | 237        |
| <b>§7.3. Работа ОВМ и структура памяти .....</b>                     | <b>237</b> |
| 7.3.1. Общие сведения.....   | 237        |
| 7.3.2. Структура памяти команд (ПЗУ) .....                           | 238        |
| 7.3.3. Способы занесения кодов во внутреннее ПЗУ .....               | 239        |
| 7.3.4. Структура памяти данных .....                                 | 240        |
| 7.3.5. Навигация по ячейкам памяти .....                             | 241        |
| <b>§7.4. Специрегистры ОВМ х51 .....</b>                             | <b>242</b> |
| 7.4.1. Аккумулятор.....  | 242        |
| 7.4.2. Регистр признаков .....                                       | 242        |
| 7.4.3. «Нефиксируемые» признаки результата.....                      | 244        |
| 7.4.4. Особые биты регистра признаков .....                          | 244        |
| 7.4.5. Регистры указатели .....                                      | 244        |
| 7.4.6. Специрегистры внутренней периферии (SFR).....                 | 245        |
| <b>§7.5. Память данных – регистры и операнды .....</b>               | <b>246</b> |
| 7.5.1. Структура основного ОЗУ .....                                 | 246        |
| 7.5.2. Определение operandов пользователя .....                      | 247        |
| 7.5.3. Использование зарегистрированных имен .....                   | 248        |
| <b>§7.6. Методы адресации operandов .....</b>                        | <b>248</b> |
| 7.6.1. Непосредственная адресация.....                               | 248        |
| 7.6.2. Регистровая адресация.....                                    | 249        |
| 7.6.3. Прямая адресация.....   | 250        |
| 7.6.4. Косвенная адресация .....                                     | 250        |
| 7.6.5. Относительная адресация .....                                 | 251        |
| <b>§7.7. Особенности ассемблерных команд.....</b>                    | <b>251</b> |
| 7.7.1. Мнемокоды команд .....  | 251        |
| 7.7.2. Особенности записи мемокода команды .....                     | 252        |
| <b>§7.8. Команды пересылки данных .....</b>                          | <b>253</b> |
| 7.8.1. Общий вид команд пересылки .....                              | 253        |
| 7.8.2. Регистровые пересылки .....                                   | 253        |
| 7.8.3. Пересылки с косвенно-регистровой адресацией.....              | 254        |
| 7.8.4. Пересылки с прямой адресацией .....                           | 255        |
| 7.8.5. Пересылка (загрузка) констант .....                           | 256        |
| 7.8.6. Загрузка констант из ПЗУ с адресацией по сумме регистров..... | 257        |
| <b>§7.9. Арифметические команды .....</b>                            | <b>257</b> |
| 7.9.1. Общие особенности .....                                       | 257        |
| 7.9.2. Команды сложения (ADD) .....                                  | 258        |

---

|  |            |
|--|------------|
| 7.9.3. Команды вычитания .....                                     | 259        |
| 7.9.4. Команда десятичной коррекции аккумулятора .....             | 259        |
| 7.9.5. Команда умножения.....                                      | 260        |
| 7.9.6. Команда деления .....                                       | 260        |
| <b>§7.10. Логические команды.....</b>                              | <b>260</b> |
| 7.10.1. Команды логического умножения.....                         | 261        |
| 7.10.2. Команды логического сложения .....                         | 261        |
| 7.10.3. Команды «исключающего ИЛИ».....                            | 261        |
| 7.10.4. Команды ротации (сдвига) .....                             | 262        |
| 7.10.5. Команды очистки и инвертирования аккумулятора.....         | 263        |
| 7.10.6. Команды побитовой обработки .....                          | 263        |
| <b>§7.11. Команды передачи управления .....</b>                    | <b>264</b> |
| 7.11.1. Общие сведения .....                                       | 264        |
| 7.11.2. Разновидности команд перехода.....                         | 265        |
| 7.11.3. Безусловные переходы.....                                  | 265        |
| 7.11.4. Условные переходы .....                                    | 267        |
| 7.11.5. Сдвоенные условные команды перехода .....                  | 268        |
| 7.11.6. Вызовы подпрограмм .....                                   | 269        |
| <b>§7.12. Оформление ассемблерной программы .....</b>              | <b>270</b> |
| 7.12.1. Структура ассемблерной программы .....                     | 270        |
| 7.12.2. Определение констант и распределение внешних выводов ..... | 271        |
| 7.12.3. Резервирование переменных в памяти данных.....             | 272        |
| 7.12.4. Заполнение особых ячеек в ПЗУ .....                        | 272        |
| 7.12.5. Текст основной части программы .....                       | 273        |
| 7.12.6. Подпрограмма и макрос .....                                | 273        |
| 7.12.7. Тексты используемых процедур .....                         | 274        |
| 7.12.8. Размещение массивов констант в ПЗУ .....                   | 274        |
| 7.12.9. Общие советы .....   | 275        |
| <b>ГЛАВА 8. Управление внутренней аппаратурой ОВМ x51.....</b>     | <b>276</b> |
| <b>§8.1. Вывод информации битовыми командами .....</b>             | <b>276</b> |
| 8.1.1. Особенности адресации битов .....                           | 276        |
| 8.1.2. Установка, сброс и инвертирование отдельных битов .....     | 277        |
| 8.1.3. Вывод (копирование) групп битов .....                       | 277        |
| 8.1.4. Вывод битов в последовательном формате.....                 | 278        |
| <b>§8.2. Ввод информации битовыми командами .....</b>              | <b>279</b> |
| 8.2.1. Ввод (чтение) одиночного бита.....                          | 279        |
| 8.2.2. Чтение и анализ бита .....                                  | 280        |
| 8.2.3. Чтение групп битов из разных портов.....                    | 281        |
| 8.2.4. Чтение последовательного формата битов .....                | 281        |
| <b>§8.3. Ввод-вывод информации байтовыми командами.....</b>        | <b>282</b> |
| 8.3.1. Вывод (запись) байтовых констант и переменных .....         | 282        |
| 8.3.2. Установка групп битов байтовыми командами .....             | 283        |

---

|  |            |
|--|------------|
| 8.3.3. Сброс групп битов байтовыми командами .....                               | 284        |
| 8.3.4. Инвертирование групп битов байтовыми командами .....                      | 285        |
| 8.3.5. Ввод (чтение) байтовой информации.....                                    | 285        |
| 8.3.6. Чтение групп битов байтовыми командами .....                              | 285        |
| <b>§8.4. Управление прерываниями .....</b>                                       | <b>286</b> |
| 8.4.1. Общие сведения.....   | 286        |
| 8.4.2. Регистр разрешения прерываний IE .....                                    | 286        |
| 8.4.3. Регистр управления приоритетами IP .....                                  | 287        |
| 8.4.4. Управление типом внешних прерываний.....                                  | 287        |
| 8.4.5. Запросы прерываний .....  | 288        |
| <b>§8.5. Пример программы для внешнего прерывания.....</b>                       | <b>288</b> |
| 8.5.1. Организация внешнего прерывания .....                                     | 288        |
| 8.5.2. Пример процедуры внешнего прерывания .....                                | 289        |
| 8.5.3. Использование процедуры прерывания .....                                  | 290        |
| <b>§8.6. Регистры и возможности таймеров.....</b>                                | <b>290</b> |
| 8.6.1. Регистр управления таймерами TCON .....                                   | 290        |
| 8.6.2. Формат регистра режима TMOD .....   | 291        |
| 8.6.3. Инициализация (загрузка) регистра TMOD .....                              | 292        |
| 8.6.4. Загрузка регистров данных.....  | 293        |
| 8.6.5. Чтение регистров данных.....  | 293        |
| <b>§8.7. Счет времени при помощи таймеров.....</b>                               | <b>294</b> |
| 8.7.1. Общие сведения.....   | 294        |
| 8.7.2. 16-битный счет времени .....  | 295        |
| 8.7.3. 8-битный счет времени с перезагрузкой .....                               | 297        |
| 8.7.4. Отсчет времени без использования прерывания .....                         | 297        |
| 8.7.5. Отсчет времени с использованием прерываний .....                          | 298        |
| <b>§8.8. Управление последовательным портом.....</b>                             | <b>300</b> |
| 8.8.1. Общие сведения.....   | 300        |
| 8.8.2. Назначение битов регистра управления SCON .....                           | 301        |
| 8.8.3. Управление режимами последовательного порта .....                         | 302        |
| 8.8.4. Режим аппаратного различия 9 бита при приеме .....                        | 304        |
| 8.8.5. Бит последовательного порта в регистре управления<br>мощностью PCON.....  | 305        |
| <b>§8.9. Инициализация последовательного порта .....</b>                         | <b>306</b> |
| 8.9.1. Выбор режима тактирования последовательного порта .....                   | 306        |
| 8.9.2. Использование таймера T1 для тактирования<br>последовательного порта..... | 307        |
| 8.9.3. Погрешность задания стандартной скорости.....                             | 308        |
| 8.9.4. Пример инициализации последовательного порта.....                         | 309        |
| <b>§8.10. Процедуры для последовательного порта .....</b>                        | <b>310</b> |
| 8.10.1. Программное ожидание посылки.....  | 310        |
| 8.10.2. Прием по прерыванию .....  | 310        |
| 8.10.3. Передача байта без использования прерываний .....                        | 311        |

---

|   |            |
|---|------------|
| 8.10.4. Передача с ожиданием окончания посылки.....                   | 312        |
| 8.10.5. Передача пакета данных по прерыванию .....                    | 312        |
| <b>ГЛАВА 9. Особенности программирования ОВМ x51 на языке Си ....</b> | <b>314</b> |
| <b>§9.1. Директивы #include и #define .....</b>                       | <b>314</b> |
| 9.1.1. Общие сведения .....   | 314        |
| 9.1.2. Особенности включаемых файлов.....                             | 315        |
| 9.1.3. Директива препроцессора #define .....                          | 316        |
| <b>§9.2. Ресурсы ОВМ x51 для языка Си .....</b>                       | <b>317</b> |
| 9.2.1. Общие сведения.....  | 317        |
| 9.2.2. Указание места размещения переменных.....                      | 318        |
| 9.2.3. Размещение локальных переменных .....                          | 319        |
| 9.2.4. Работа со спецрегистрами .....                                 | 319        |
| 9.2.5. Ассемблерные вставки .....                                     | 320        |
| <b>§9.3. Объявления переменных и констант .....</b>                   | <b>321</b> |
| 9.3.1. Объявления переменных.....                                     | 321        |
| 9.3.2. Объявление не удаляемых локальных переменных .....             | 322        |
| 9.3.3. «Изменчивые» переменные типа volatile .....                    | 322        |
| 9.3.4. Объявления констант .....                                      | 323        |
| 9.3.5. Объявления многобайтовых переменных и массивов .....           | 323        |
| <b>§9.4. Объявления функций .....</b>                                 | <b>324</b> |
| 9.4.1. Общие сведения.....  | 324        |
| 9.4.2. Функция, не получающая и не возвращающая данные.....           | 325        |
| 9.4.3. Объявление функции, получающей параметры.....                  | 325        |
| 9.4.4. Объявление функции, возвращающей значение .....                | 325        |
| 9.4.5. Бесконечный цикл в главной функции.....                        | 326        |
| 9.4.6. Пример записи простейшей программы .....                       | 326        |
| <b>§9.5. Адресуемые биты ОВМ x51.....</b>                             | <b>327</b> |
| 9.5.1. Общие сведения.....  | 327        |
| 9.5.2. Объявления битовых переменных .....                            | 328        |
| 9.5.3. Операции с битовыми переменными .....                          | 329        |
| <b>§9.6. Типовые преобразования данных .....</b>                      | <b>330</b> |
| 9.6.1. Битовые операции для целочисленных операндов .....             | 330        |
| 9.6.2. Сдвиги переменных .....  | 331        |
| 9.6.3. Преобразование «коротких» типов переменных в «длинные» .....   | 332        |
| 9.6.4. Преобразование бита в целое число .....                        | 332        |
| 9.6.5. Преобразование «длинных» типов переменных в «короткие» .....   | 333        |
| 9.6.6. Преобразование целого числа в бит .....                        | 334        |
| <b>§9.7. Работа с отдельными битами целых чисел .....</b>             | <b>334</b> |
| 9.7.1. Указание места бита в целочисленной переменной.....            | 334        |
| 9.7.2. Образование маски для нескольких значащих битов .....          | 335        |
| 9.7.3. Установка отдельных битов целочисленного операнда .....        | 335        |
| 9.7.4. Сброс незначащих битов .....                                   | 336        |

|  |            |
|--|------------|
| 9.7.5. Инвертирование отдельных битов.....                       | 336        |
| 9.7.6. Обмен частей переменных .....                             | 337        |
| 9.7.7. Объединение (упаковка) битов разных переменных.....       | 337        |
| 9.7.8. Разъединение (распаковка) переменной на биты.....         | 338        |
| <b>§9.8. Процедуры задержки .....</b>                            | <b>338</b> |
| 9.8.1. Общие сведения.....                                       | 338        |
| 9.8.2. Реализация микросекундных задержек .....                  | 339        |
| 9.8.3. Реализация задержки при помощи оператора for.....         | 340        |
| 9.8.4. Оценка времени задержки mDelayFOR.....                    | 340        |
| 9.8.5. Реализация задержки при помощи оператора do-while .....   | 341        |
| 9.8.6. Эмуляция «паскалевской» процедуры Delay.....              | 342        |
| 9.8.7. Использование и недостатки процедур задержки.....         | 342        |
| <b>§9.9. Примеры программ преобразования кодов.....</b>          | <b>343</b> |
| 9.9.1. Вычисление контрольной суммы массива во внешнем ОЗУ ..... | 343        |
| 9.9.2. Прием данных в буфер со сдвигом.....                      | 344        |
| 9.9.3. Скользящее осреднение результатов оцифровки .....         | 344        |
| <b>ГЛАВА 10. Управление ресурсами x51 на языке Си.....</b>       | <b>346</b> |
| <b>§10.1. Вывод-ввод информации битовыми командами .....</b>     | <b>346</b> |
| 10.1.1. Генерация пачки импульсов .....                          | 346        |
| 10.1.2. Генерация звука «бип-бип» .....                          | 347        |
| 10.1.3. Ввод сигнала от контактного датчика .....                | 347        |
| 10.1.4. Счет числа нажатий кнопки с «дребезгом» .....            | 348        |
| <b>§10.2. Вывод-ввод байтовыми командами .....</b>               | <b>349</b> |
| 10.2.1. Управление простейшим светофором .....                   | 349        |
| 10.2.2. Программа для простейшего светофора .....                | 350        |
| 10.2.3. Вычисление скан-кода матрицы ключей.....                 | 351        |
| 10.2.4. Двунаправленный опрос матрицы ключей.....                | 352        |
| 10.2.5. Текст программы для двунаправленного опроса .....        | 353        |
| <b>§10.3. Регистры и биты системы прерывания.....</b>            | <b>353</b> |
| 10.3.1 Управление разрешениями и приоритетами.....               | 353        |
| 10.3.2. Биты типа внешних прерываний .....                       | 354        |
| 10.3.3. Биты запросов прерываний .....                           | 355        |
| <b>§10.4. Оформление прерывающих процедур .....</b>              | <b>356</b> |
| 10.4.1. Объявление прерывающей процедуры .....                   | 356        |
| 10.4.2. Результат работы прерывающих процедур.....               | 357        |
| 10.4.3. Инициализация прерываний .....                           | 357        |
| 10.4.4. Пример процедуры для счета внешних импульсов .....       | 357        |
| 10.4.5. Измерение частоты внешних импульсов .....                | 358        |
| <b>§10.5. Регистры, биты и режимы таймеров .....</b>             | <b>358</b> |
| 10.5.1. Регистр TCON и пуск-останов счета .....                  | 359        |
| 10.5.2. Формат регистра TMOD и задание режима.....               | 359        |
| 10.5.3. Задание режима счета .....                               | 360        |

|   |            |
|---|------------|
| 10.5.4. Изменение режима только одного из таймеров .....  | 361        |
| 10.5.5. Загрузка 16-разрядных регистров данных таймеров .....   | 362        |
| 10.5.6. Чтение регистров данных таймеров .....  | 362        |
| <b>§10.6. Формирование интервалов времени при помощи таймеров ...</b>   | <b>363</b> |
| 10.6.1. Общие сведения .....  | 363        |
| 10.6.2. Определение кода загрузки таймера.....  | 363        |
| 10.6.3. Отсчет заданного времени без использования механизма прерываний .....                                       | 364        |
| 10.6.4. Пример инициализации таймера при работе в режиме прерывания.....  | 364        |
| 10.6.5. Отсчет времени с использования механизма прерываний .....   | 365        |
| 10.6.6. Использование таймера для отсчета одной секунды .....   | 366        |
| 10.4.7. Использование флагков-семафоров.....  | 367        |
| <b>§10.7. Измерение длительности и частоты импульсов .....</b>  | <b>367</b> |
| 10.7.1. Внешнее управление счетом таймера .....   | 367        |
| 10.7.2. Программа для измерения длительности импульса соответствует вышеописанной последовательности действий:..... | 368        |
| 10.7.3. Счет переполнений таймера при измерении длинных импульсов .....   | 369        |
| 10.7.4. Использование механизма прерываний для определения начала и окончания импульса.....                         | 370        |
| 10.7.5. Измерение частоты импульсов .....   | 370        |
| <b>§10.8. Ресурсы последовательного порта .....</b>   | <b>371</b> |
| 10.8.1. Регистры данных приемника и передатчика.....  | 372        |
| 10.8.2. Регистр управления последовательным портом.....   | 372        |
| 10.8.3. Биты задания режима работы последовательного порта (SM0, SM1, SM2, REN).....                                | 373        |
| 10.8.4. Особенности работы с девятым битом.....   | 374        |
| <b>§10.9. Инициализация последовательного порта.....</b>  | <b>375</b> |
| 10.9.1. Общие сведения .....  | 375        |
| 10.9.2. Задание режима работы последовательного порта битовыми командами.....                                       | 375        |
| 10.9.3. Задание режима работы последовательного порта байтовой командой .....                                       | 376        |
| 10.9.4. Задание скорости и инициализация таймера 1 .....  | 376        |
| 10.9.5. Удвоение скорости приема-передачи.....  | 377        |
| 10.9.6. Пример инициализации последовательного порта .....  | 378        |
| <b>§10.10. Процедуры приема для последовательного порта .....</b>   | <b>378</b> |
| 10.10.1. Программное ожидание посылки .....   | 378        |
| 10.10.2. Прием по прерыванию одного байта .....   | 379        |
| 10.10.3. Прием по прерыванию заданного количества байтов .....  | 380        |
| 10.10.4. Прием строки символов по прерыванию .....  | 381        |
| 10.10.5. Примеры простейшей обработки принятой информации .....   | 381        |

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>§ 10.11. Процедуры передачи для последовательного порта .....</b>         | <b>382</b> |
| 10.11.1. Передача одного байта без прерывания.....                           | 382        |
| 10.11.2. Передача байта с ожиданием окончания посылки .....                  | 382        |
| 10.11.3. Передача пакета данных без прерывания .....                         | 383        |
| 10.11.4. Передача пакета по прерыванию.....                                  | 383        |
| 10.11.5. Передача строки символов по прерыванию .....                        | 384        |
| 10.11.6. Примеры подготовки пакета для передачи .....                        | 385        |
| <b>ГЛАВА 11. Комбинационные узлы.....</b>                                    | <b>386</b> |
| <b>§11.1. Дешифраторы .....</b>  | <b>386</b> |
| 11.1.1. Общие сведения .....   | 386        |
| 11.1.2. Иллюстративная модель дешифратора .....                              | 387        |
| 11.1.3. Таблица и уравнения для простейшего дешифратора .....                | 387        |
| 11.1.4. Схема линейного дешифратора .....                                    | 388        |
| 11.1.5. УГО и микросхемы дешифраторов .....                                  | 389        |
| 11.1.6. Каскадное соединение дешифраторов.....                               | 390        |
| 11.1.7. Прямоугольный (матричный) дешифратор.....                            | 392        |
| <b>§11.2. Применение микросхем дешифраторов .....</b>                        | <b>393</b> |
| 11.2.1. Дешифратор в микропроцессорной системе.....                          | 393        |
| 11.2.2. Программная реализация дешифратора.....                              | 394        |
| 11.2.3. Реализация табличной функции .....                                   | 395        |
| 11.2.4. Дешифратор для управления банками памяти .....                       | 396        |
| 11.2.5. Дешифратор адреса для внешних устройств .....                        | 397        |
| <b>§11.3. Дешифраторы для управления светодиодными индикаторами .....</b>    | <b>399</b> |
| 11.3.1. Семисегментные индикаторы .....                                      | 399        |
| 11.3.2. Типы семисегментных светодиодных индикаторов .....                   | 400        |
| 11.3.3. Дешифратор K514ИД1 .....   | 401        |
| 11.3.4. Дешифратор KP514ИД2, .....   | 402        |
| 11.3.5. Обслуживание однодекадного индикатора .....                          | 403        |
| 11.3.6. Обслуживание двухдекадного индикатора .....                          | 403        |
| <b>§11.4. Дешифраторы в динамических индикаторах .....</b>                   | <b>404</b> |
| 11.4.1. Схема динамического индикатора.....                                  | 404        |
| 11.4.2. Временные диаграммы динамического индикатора.....                    | 406        |
| 11.4.3. Реализация периодического обслуживания динамического индикатора..... | 406        |
| 11.4.4. Подготовка данных для индикации .....                                | 407        |
| 11.4.5. Двоично-десятичное преобразование байта.....                         | 407        |
| 11.4.6. Процедура индикации знакоместа mIndZn3.....                          | 408        |
| <b>§11.5. Программное управление сегментами одиночного индикатора .....</b>  | <b>409</b> |
| 11.5.1. Схема.....   | 409        |

---

---

|  |            |
|--|------------|
| 11.5.2. Таблицы для преобразования тетрады в код управления семисегментным индикатором ..... | 410        |
| 11.5.3. Ассемблерная программа для табличного преобразования кодов .....                     | 411        |
| 11.5.4. Программа управления сегментами индикатора.....                                      | 411        |
| <b>§11.6. Динамический индикатор с программно-управляемыми сегментами .....</b>              | <b>412</b> |
| 11.6.1. Схема четырехзначного динамического индикатора, .....                                | 412        |
| 11.6.2. Подготовка данных в буфере индикации .....   | 413        |
| 11.6.4. Программа индикации знакоместа на Си .....   | 413        |
| <b>§11.7. Шифраторы .....</b>  | <b>414</b> |
| 11.7.1. Общие сведения .....   | 414        |
| 11.7.2. Схема линейного шифратора на 8 входов .....  | 415        |
| 11.7.3. Каскадный шифратор с 16 входами .....  | 415        |
| 11.7.4. Микросхема KP155ИВ1 .....  | 417        |
| 11.7.5. Программная реализация функции шифратора.....  | 418        |
| <b>§11.8. Коммутаторы .....</b>  | <b>419</b> |
| 11.8.1. Общие сведения .....   | 419        |
| 11.8.2. Аналоговый и логический ключи.....   | 419        |
| 11.8.3. Реализация коммутатора .....   | 420        |
| 11.8.4. Каскадное соединение коммутаторов.....   | 420        |
| 11.8.5. Неявный коммутатор на основе элементов с открытым коллектором .....                  | 421        |
| 11.8.6. Неявный коммутатор на основе элементов с третьим состоянием.....                     | 422        |
| 11.8.7. Реализация логической табличной функции .....  | 423        |
| 11.8.8. Управление внешним коммутатором.....   | 423        |
| <b>§11.9. Сумматоры.....</b>   | <b>424</b> |
| 11.9.1. Полусумматор (сумматор по модулю 2) .....  | 425        |
| 11.9.2. «Исключающее ИЛИ», как управляемый инвертор .....                                    | 426        |
| 11.9.3. Полный сумматор.....   | 426        |
| 11.9.4. Многоразрядные сумматоры .....   | 427        |
| 11.9.5. Арифметико-логическое устройство .....   | 428        |
| <b>§11.10. Узлы контроля .....</b>   | <b>428</b> |
| 11.10.1. Цифровой компаратор .....   | 428        |
| 11.10.2. УГО микросхемы цифрового компаратора .....  | 429        |
| 11.10.3. Схемы контроля по четности .....  | 429        |
| 11.10.4. Искатели старшей единицы .....  | 431        |
| 11.10.5. Мажоритарный элемент.....   | 432        |
| <b>ГЛАВА 12. Тригтеры и регистры .....</b>   | <b>434</b> |
| <b>§12.1. Тригтеры RS-типа .....</b>   | <b>434</b> |
| 12.1.1. Общие сведения .....   | 434        |

---

|  |            |
|--|------------|
| 12.1.2. Асинхронный RS-триггер .....   | 435        |
| 12.1.3. Применение RS-триггера для подавления дребезга.....                    | 436        |
| 12.1.4. Тактируемый уровнем RS-триггер .....                                   | 437        |
| 12.1.5. Тактируемый фронтом (перепадом) RS-триггер.....                        | 437        |
| 12.1.6. RS-триггеры с приоритетными входами .....                              | 438        |
| <b>§12.2. Триггеры D-типа .....</b>  | <b>438</b> |
| 12.2.1. Тактируемый уровнем D-триггер.....                                     | 438        |
| 12.2.2. Тактируемый фронтом триггер D-типа.....                                | 439        |
| 12.2.3. Микросхема триггера D-типа, тактируемого фронтом .....                 | 440        |
| <b>§12.3. Триггеры Т- и JK-типов.....</b>                                      | <b>440</b> |
| 12.3.1. Асинхронный триггер Т-типа.....  | 440        |
| 12.3.2. Синхронный счетный триггер.....  | 441        |
| 12.3.3. JK-триггер.....  | 442        |
| 12.3.4. Микросхема JK триггера .....   | 442        |
| <b>§12.4. Регистры памяти.....</b>   | <b>443</b> |
| 12.4.1. Общие сведения .....   | 443        |
| 12.4.2. Обозначение регистра памяти.....                                       | 444        |
| 12.4.3. Управление приемом информации.....                                     | 444        |
| 12.4.4. Управление выдачей информации.....                                     | 445        |
| <b>§12.5. Регистры сдвига .....</b>  | <b>446</b> |
| 12.5.1. Общие сведения .....   | 446        |
| 12.5.2. Регистр сдвига вправо .....  | 446        |
| 12.5.3. Реверсивный регистр сдвига.....  | 447        |
| 12.5.4. Микросхема реверсивного регистра KP155ИР13.....                        | 448        |
| 12.5.5. Регистровая память типа очередь .....                                  | 448        |
| <b>§12.6. Регистры сдвига в асинхронном приемопередатчике .....</b>            | <b>450</b> |
| 12.6.1. Передатчик асинхронного последовательного порта.....                   | 450        |
| 12.6.2. Программная передача асинхронной посылки .....                         | 451        |
| 12.6.3. Приемник асинхронного последовательного порта .....                    | 451        |
| 12.6.4. Программный прием асинхронной посылки .....                            | 452        |
| <b>§12.7. Регистр сдвига в синхронном клавиатурном интерфейсе .....</b>        | <b>453</b> |
| 12.7.1. Передача битов в синхронном виде.....                                  | 453        |
| 12.7.2. Приемник сигналов от клавиатуры.....                                   | 453        |
| 12.7.3. Программная передача синхронной посылки .....                          | 454        |
| 12.7.4. Программный прием синхронной посылки .....                             | 455        |
| <b>§12.8. Регистр сдвига в дуплексном синхронном интерфейсе типа SPI .....</b> | <b>455</b> |
| 12.8.1. Приемник и передатчик интерфейса SPI.....                              | 455        |
| 12.8.2. Пример программы приема-передачи для SPI.....                          | 457        |
| <hr/> <b>ГЛАВА 13. Счетчики.....</b>   | <b>458</b> |
| <b>§13.1. Двоичные счетчики.....</b>   | <b>458</b> |
| 13.1.1. Асинхронный двоичный счетчик .....                                     | 458        |
| 13.1.2. Обозначение асинхронного счетчика .....                                | 459        |

---

|  |     |
|--|-----|
| 13.1.3. Синхронный двоичный счетчик .....  | 460 |
| 13.1.4. Асинхронный реверсивный счетчик .....  | 461 |
| 13.1.5. Синхронный реверсивный счетчик .....   | 461 |
| 13.1.6. УГО синхронного реверсивного счетчика .....  | 463 |
| <b>§13.2. Счетчики с программируемым коэффициентом пересчета...463</b>                     |     |
| 13.2.1. Счетчики с двоично-взвешенным коэффициентом пересчета .....                        | 463 |
| 13.2.2. Программируемый инкрементный счетчик с асинхронным<br>сбросом .....                | 464 |
| 13.2.3. Программируемый инкрементный счетчик с предустановкой .....                        | 465 |
| 13.2.4. Программируемый декрементный счетчик с предустановкой .....                        | 466 |
| 13.2.5. Программируемый счетчик с цифровым компаратором .....                              | 467 |
| <b>§13.3. Двоично-десятичные и часовые счетчики .....467</b>                               |     |
| 13.3.1. Двоично-десятичные счетчики .....  | 467 |
| 13.3.2. Микросхема асинхронного двоично-десятичного счетчика<br>КР155ИЕ2.....              | 468 |
| 13.3.3. Микросхема синхронного реверсивного двоично-десятичного<br>счетчика КР155ИЕ6 ..... | 468 |
| 13.3.4. Микросхема асинхронного часовогого счетчика КР155ИЕ4.....                          | 469 |
| 13.3.5. Схема счетчика секунд или минут.....   | 469 |
| 13.3.6. Микросхема цифровых часов с параллельным интерфейсом .....                         | 470 |
| 13.3.7. Микросхема цифровых часов с последовательным<br>интерфейсом .....                  | 471 |
| <b>§13.4. Некоторые применения счетчиков .....471</b>                                      |     |
| 13.4.1. Принцип измерения длительности импульсов и частоты .....                           | 471 |
| 13.4.2. Распределитель тиков.....  | 472 |
| 13.4.3. Командный аппарат .....  | 473 |
| <b>ГЛАВА 14. Микросхемы памяти и их использование .....475</b>                             |     |
| <b>§14.1. Микросхемы памяти .....475</b>   |     |
| 14.1.1. Общие сведения .....   | 475 |
| 14.1.2. Внутренняя структура микросхем памяти .....  | 476 |
| 14.1.3. Разновидности запоминающих ячеек ПЗУ .....   | 477 |
| 14.1.4. Типы электрически программируемых ПЗУ .....  | 477 |
| 14.1.5. Ресурс работы программируемых ПЗУ .....  | 478 |
| 14.1.6. Интерфейсы микросхем ППЗУ .....  | 480 |
| 14.1.7. Разновидности ячеек ОЗУ .....  | 481 |
| <b>§14.2. Некоторые применения ПЗУ .....482</b>  |     |
| 14.2.1. Реализация табличных функций .....   | 482 |
| 14.2.2. Реализация командоаппаратов.....   | 482 |
| 14.2.3. Микропрограммный автомат .....   | 483 |
| 14.2.3. Цифро-аналоговый генератор .....   | 483 |
| <b>§14.3. Программируемые логические ИС .....484</b>                                       |     |
| 14.3.1. Общие сведения .....   | 484 |

|   |            |
|---|------------|
| 14.3.2. Принцип действия программируемого комбинационного устройства..... | 485        |
| 14.3.3. Составные части ПЛИС .....  | 487        |
| 14.3.4. Конфигурирование ПЛИС.....  | 488        |
| 14.3.5. Программируемые аналоговые ИС .....                               | 489        |
| 14.3.6. Система на кристалле.....   | 489        |
| <b>§14.4. Обмен данными между процессором, ЗУ и ВУ .....</b>              | <b>490</b> |
| 14.4.1. Средства для обмена.....  | 490        |
| 14.4.2. Основные механизмы обмена данными.....                            | 491        |
| 14.4.3. Синхронный программный обмен.....                                 | 492        |
| 14.4.4. Асинхронный программный обмен .....                               | 494        |
| <b>§14.5. Подключение регистров и памяти к процессору .....</b>           | <b>495</b> |
| 14.5.1. Чтение данных из регистра .....                                   | 495        |
| 14.5.2. Чтение данных из ПЗУ .....  | 496        |
| 14.5.3. Запись данных во внешний регистр .....                            | 497        |
| 14.5.4. Подключение ОЗУ для чтения и записи данных .....                  | 497        |
| <b>§14.6. Подключение внешней памяти к ОВМ.....</b>                       | <b>498</b> |
| 14.6.1. Шины ОВМ для подключения внешней памяти .....                     | 498        |
| 14.6.2. Подключение внешнего ПЗУ к ОВМ.....                               | 499        |
| 14.6.3. Подключение внешнего ОЗУ к ОВМ.....                               | 500        |
| 14.6.4. Программное использование внешнего ОЗУ .....                      | 501        |
| 14.6.5. Внешнее ОЗУ в качестве памяти команд.....                         | 502        |
| <b>§14.7. Подключение к ОВМ в режиме 8-битной адресации .....</b>         | <b>503</b> |
| 14.7.1. Два типа адресации внешней памяти .....                           | 503        |
| 14.7.2. Подключение микросхемы часов .....                                | 504        |
| 14.7.3. Подключение АЦП к порту Р0 .....                                  | 505        |
| 14.7.4. Подключение ЖКИ с параллельным интерфейсом.....                   | 506        |
| <hr/> <b>ГЛАВА 15. Аналоговые ключи и коммутаторы.....</b>                | <b>508</b> |
| <b>§15.1. Аналоговый ключ.....</b>  | <b>508</b> |
| 15.1.1. Общие сведения .....  | 508        |
| 15.1.2. Проводящее состояние ключа .....                                  | 509        |
| 15.1.3. Непроводящее состояние ключа .....                                | 510        |
| 15.1.4. Динамическая погрешность ключа.....                               | 511        |
| 15.1.5. Обозначение аналогового ключа.....                                | 512        |
| 15.1.6. Выбор микросхемы ключа.....                                       | 512        |
| <b>§15.2. Аналоговый коммутатор.....</b>                                  | <b>513</b> |
| 15.2.1. Внутренняя структура и обозначение .....                          | 513        |
| 15.2.2. Параметры .....   | 514        |
| 15.2.3. Пример использования аналогового коммутатора .....                | 514        |
| 15.2.4. Разновидности микросхем аналоговых коммутаторов .....             | 516        |
| <b>§15.3. Схема выборки-хранения.....</b>                                 | <b>516</b> |
| 15.3.1. Схема и принцип действия.....                                     | 516        |

---

|   |            |
|---|------------|
| 15.3.2. Погрешность недозаряда.....                                     | 517        |
| 15.3.3. Погрешность хранения .....                                      | 518        |
| 15.3.4. Микросхема выборки-хранения КР1100СК2.....                      | 518        |
| <b>§15.4. Аналоговые ключи с изолированным управлением .....</b>        | <b>519</b> |
| 15.4.1. Ключ с трансформаторным управлением .....                       | 519        |
| 15.4.2. Ключ с оптическим управлением.....                              | 520        |
| 15.4.3. Контактные ключи .....  | 520        |
| 15.4.4. «Летающий конденсатор».....                                     | 522        |
| <b>ГЛАВА 16. Цифро-аналоговые преобразователи .....</b>                 | <b>524</b> |
| <b>§16.1. Структура ЦАП .....</b>                                       | <b>524</b> |
| 16.1.1. Общие сведения .....  | 524        |
| 16.1.2. Основные параметры ЦАП .....                                    | 525        |
| 16.1.3. Структура ЦАП .....   | 526        |
| 16.1.4. ЦАП на основе двоично-взвешенных резисторов.....                | 526        |
| 16.1.5. ЦАП на основе резисторной матрицы R-2R .....                    | 528        |
| <b>§16.2. Микросхемы ЦАП и их интерфейсы.....</b>                       | <b>529</b> |
| 16.2.1. Обозначение ЦАП .....   | 529        |
| 16.2.2. Параллельный интерфейс ЦАП .....                                | 529        |
| 16.2.3. Последовательный интерфейс типа SPI.....                        | 531        |
| 16.2.4. Последовательный интерфейс типа Up/Down .....                   | 532        |
| 16.2.5. Области использования ЦАП .....                                 | 533        |
| <b>§16.3. Время-импульсный ЦАП.....</b>                                 | <b>534</b> |
| 16.3.1. Общие сведения .....  | 534        |
| 16.3.2. Формирование ШИМ сигнала.....                                   | 535        |
| 16.3.3. Аппаратное формирование ШИМ сигнала .....                       | 536        |
| 16.3.4. Сглаживающий фильтр .....                                       | 537        |
| <b>ГЛАВА 17. Пороговые устройства и генераторы импульсов.....</b>       | <b>539</b> |
| <b>§17.1. Аналоговые компараторы.....</b>                               | <b>539</b> |
| 17.1.1. Общие сведения .....  | 539        |
| 17.1.2. Основные параметры компаратора .....                            | 541        |
| 17.1.3 Схемы сравнения .....  | 542        |
| 17.1.4 Двухпороговый компаратор.....                                    | 543        |
| 17.1.5 Формирование прямоугольного сигнала .....                        | 544        |
| <b>§17.2. Пороговое устройство с гистерезисом (триггер Шmittа) ....</b> | <b>545</b> |
| 17.2.1. Общие сведения .....  | 545        |
| 17.2.2 Формирование прямоугольного импульса.....                        | 545        |
| 17.2.3 Логический элемент с гистерезисом .....                          | 546        |
| 17.2.4 Прецизионный триггер Шmittа .....                                | 547        |
| <b>§17.3. Микросхема таймера КР1006ВИ1.....</b>                         | <b>548</b> |
| 17.3.1. Общие сведения .....  | 548        |

---

---

|  |            |
|--|------------|
| 17.3.2. Структура микросхемы таймера .....                                 | 549        |
| 17.3.3. Обозначение таймера .....  | 550        |
| 17.3.4. Основные параметры таймера КР1006ВИ1 .....                         | 551        |
| 17.3.5. Применение таймера в качестве порогового устройства .....          | 552        |
| <b>§17.4. Генератор одиночного импульса на таймере .....</b>               | <b>552</b> |
| 17.4.1. Схема и временные диаграммы .....                                  | 553        |
| 17.4.2. Определение длительности импульса.....                             | 554        |
| 17.4.3. Порядок расчета одновибратора .....                                | 555        |
| <b>§17.5. Автоколебательные генераторы импульсов на таймере... 555</b>     |            |
| 17.5.1. Генератор несимметричных импульсов .....                           | 555        |
| 17.5.2. Определение частоты несимметричных импульсов.....                  | 557        |
| 17.5.3. Порядок расчета генератора несимметричных импульсов.....           | 558        |
| 17.5.4. Генератор симметричных импульсов .....                             | 558        |
| 17.5.5. Определение частоты симметричных импульсов .....                   | 559        |
| 17.5.6. Генератор на основе логического инвертора с гистерезисом.....      | 560        |
| 17.5.7. Частотные преобразователи для датчиков .....                       | 561        |
| <b>ГЛАВА 18. Аналого-цифровые преобразователи .....</b>                    | <b>562</b> |
| <b>§18.1. Общие сведения и параллельный АЦП .....</b>                      | <b>562</b> |
| 18.1.1. Основные параметры АЦП .....                                       | 562        |
| 18.1.2. Параллельный АЦП .....   | 563        |
| 18.1.3. Последовательно-параллельный АЦП.....                              | 564        |
| <b>§18.2. АЦП на основе ЦАП и компаратора .....</b>                        | <b>565</b> |
| 18.2.1. Общие сведения .....   | 565        |
| 18.2.2. Развортывающий алгоритм.....                                       | 565        |
| 18.2.3. Следящий алгоритм.....   | 566        |
| 18.2.4. Алгоритм поразрядного уравновешивания .....                        | 567        |
| <b>§18.3. Особенности обслуживания микросхем АЦП .....</b>                 | <b>568</b> |
| 18.3.1. Обслуживание АЦП К572ПВ3 .....                                     | 568        |
| 18.3.2. АЦП с последовательным интерфейсом .....                           | 569        |
| 18.3.3. Программа обслуживания АЦП с последовательным<br>интерфейсом ..... | 571        |
| 18.3.4. Особенности встроенных АЦП.....                                    | 571        |
| <b>§18.4. Время-импульсный АЦП развертывающего типа .....</b>              | <b>572</b> |
| 18.4.1. Основные сведения .....  | 572        |
| 18.4.2. Схема простейшего время-импульсного АЦП .....                      | 573        |
| 18.4.3. Расчетные соотношения .....  | 574        |
| 18.4.4. Уменьшение погрешности .....                                       | 575        |
| <b>§18.5. АЦП двойного интегрирования.....</b>                             | <b>576</b> |
| 18.5.1. Общие сведения .....   | 576        |
| 18.5.2. Реализация АЦП двойного интегрирования .....                       | 577        |
| <b>§18.6. Частотные и сигма-дельта АЦП .....</b>                           | <b>579</b> |
| 18.6.1. Частотные АЦП .....  | 579        |

---

|  |            |
|--|------------|
| 18.6.2. Преобразователь напряжения в частоту (ПНЧ) ..... | 579        |
| 18.6.3. Структура сигма-дельта АЦП .....                 | 580        |
| 18.6.4. Передискретизация.....                           | 581        |
| 18.6.4. Замена однобитовых устройств.....                | 582        |
| <br><b>Список используемых сокращений .....</b>          | <b>584</b> |
| <br><b>Литература .....</b>                              | <b>585</b> |

---